 


# **Tema 3:**


## **Bloques combinacionales**

# Sistemas combinacionales lógicos


- Los circuitos combinacionales son aquéllos en los que una serie de variables  $X_i$ , definen una serie de funciones  $Z_j$ .
- Cada combinación de valores de  $X_i$  define un sólo valor de  $Z_j$ .
- Los valores de  $Z_i$  sólo pueden cambiar cuando cambian los valores de  $X_j$ .



# Circuito AND y circuito OR

 


X	Y	Z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 

X	Y	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

# Ley de Moore

 



# Escala de integración

- Los circuitos integrados se clasifican por el número de puertas que incluyen.
- Existen 6 escalas de integración:
  - ✓ **SSI** (Small Scale Integration < 10 puertas): Puertas Lógicas y Biestables
  - ✓ **MSI** (Medium SI entre 10 y 100 puertas): Codificadores, Multiplexores, Sumadores, etc..
  - ✓ **LSI** (Large SI entre 100 y 1000 puertas): Memorias, Circuitos Aritmeticos complejos
  - ✓ **VLSI** (Very Large SI menor de 10.000 puertas):  $\mu$ Ps y  $\mu$ Cs poco complejos, PLDs (Programmable Logic Devices)
  - ✓ **ULSI** (Ultra LSI menor de 100.000 puertas.):  $\mu$ Ps,  $\mu$ Cs y FPGAs (Field Programmable Gate Array) de complejidad media
  - ✓ **GLSI** (Giga LSI > 100.000 puertas.):  $\mu$ Ps y FPGAs de alta complejidad

# Diseño jerárquico

- ¿Pero cómo se puede diseñar un circuito con miles de puertas lógicas?
- La solución es dividir el circuito en funciones más pequeñas (bloques funcionales), de modo que podamos resolver éstas por medio del álgebra **booleana**.
- Organizando los bloques funcionales, podemos resolver el problema más grande.
- Este enfoque se denomina **diseño jerárquico**, porque se establecen niveles de diseño, el más bajo de los cuales se resuelve mediante álgebra booleana y puertas lógicas.


# Diseño jerárquico

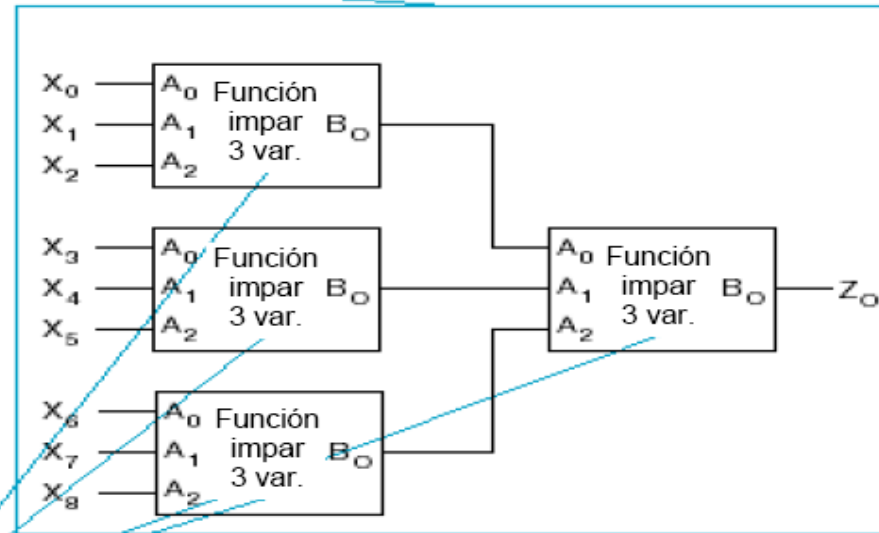 

Circuito como bloques conectados de funciones impares de 3 variables



 Función impar de 3 variables como puertas XOR conectadas




Puerta XOR como puertas NAND conectadas

El circuito final tiene 9 variables, pero sólo hemos usado el álgebra de Boole para dos variables
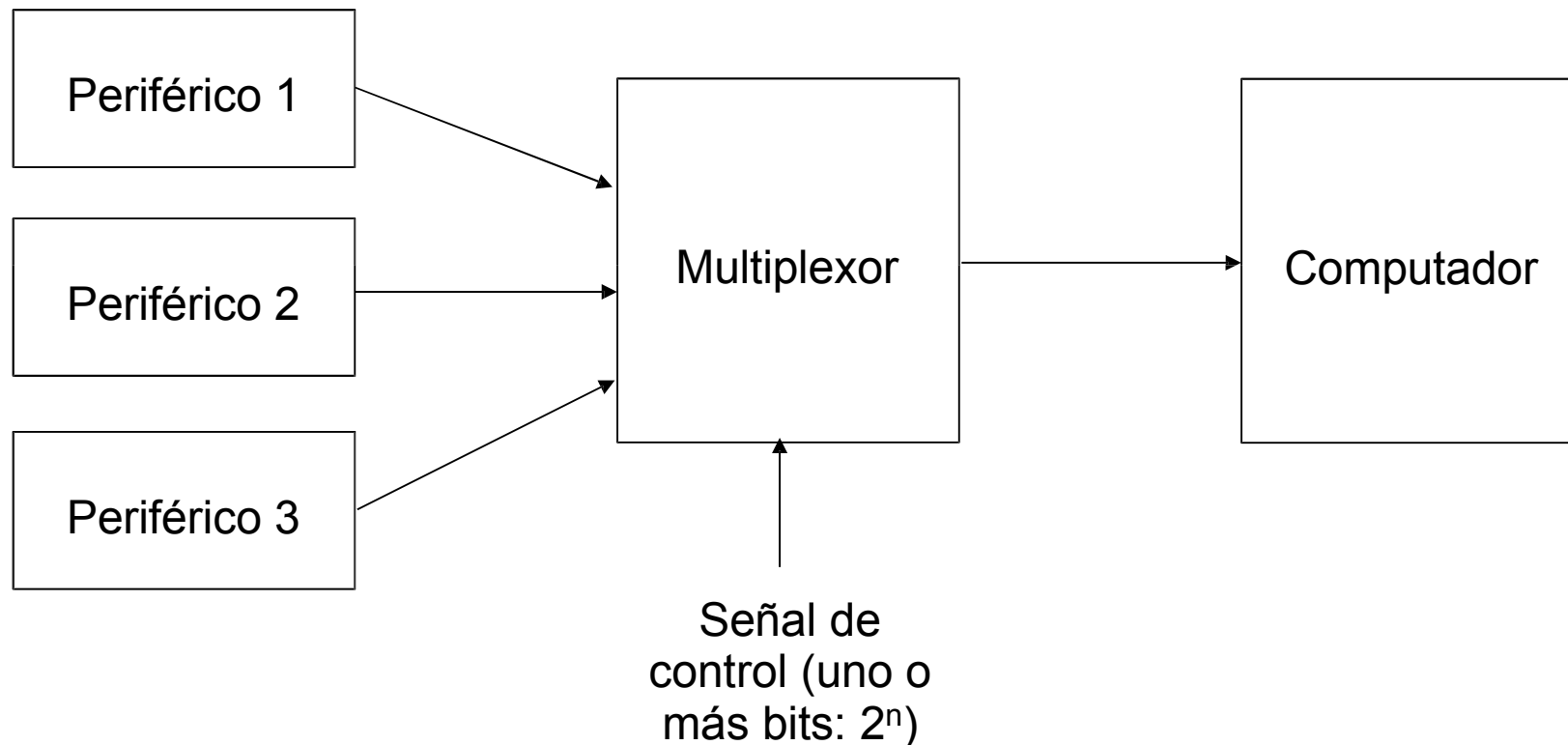
# Multiplexor

- El multiplexor se usa para elegir una entre varias variables.
- Según el valor de una variable de control, se elige una de entre varias variables de entrada.
- La salida del bloque será la variable elegida.







# Multiplexor 2 a 1

$S$	$I_0$	$I_1$	$Y$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$$Y = \bar{S} \cdot I_0 + S \cdot I_1$$

  


# Multiplexor 4 a 1

$s_1$	$s_0$	$Y$
0	0	$I_0$
0	1	$I_1$
1	0	$I_2$
1	1	$I_3$

$$Y = \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \cdot I_0 + \overline{S_1} \cdot S_0 \cdot I_1 + S_1 \cdot \overline{S_0} \cdot I_2 + S_1 \cdot S_0 \cdot I_3$$

 *Para cualquier número de entradas  $2^n$ , el número de señales de control es  $n$ .*




# Entrada de habilitación

- Los bloques funcionales se usan como elementos de sistemas más grandes.
- Esos sistemas combinan las funciones de estos bloques, usando sólo parte de ellos en distintos momentos.
- Para regular cuándo se usa cada bloque, se usa la entrada de habilitación.
- Cuando está desactivada, el bloque no produce ninguna función, manteniendo la salida constante (a 0 ó 1 según dispositivo).
- En general, suele nombrarse E o EN (abreviatura de *ENABLE* habilitar en inglés).

# Multiplexor 4 a 1 con entrada de habilitación

$EN$	$S_1$	$S_0$	$F$
0	X	X	0
1	0	0	$I_0$
1	0	1	$I_1$
1	1	0	$I_2$
1	1	1	$I_3$

 


$$Y = EN \cdot (\overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \cdot I_0 + \overline{S_1} \cdot S_0 \cdot I_1 + S_1 \cdot \overline{S_0} \cdot I_2 + S_1 \cdot S_0 \cdot I_3)$$

# Aplicaciones: multiplexores con buses


- Un conjunto de señales eléctricas se llama bus.
- Los buses se utilizan para definir datos que supongan más de una variable binaria.
- Tanto las entradas como las salidas de los multiplexores pueden ser buses con más de una variable binaria.
- En ese caso, el número de variables de control será  $n$  si el cociente entre el número de señales de entrada y el número de señales de salida es  $2^n$ .

# Dos circuitos integrados multiplexores

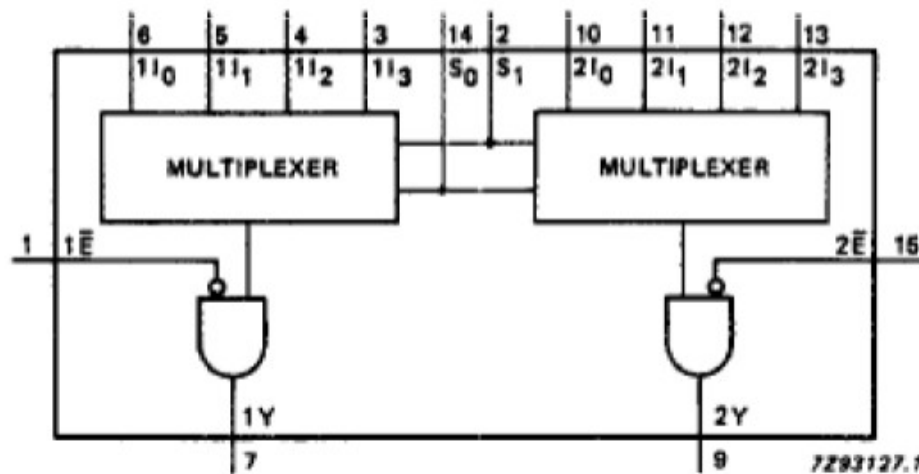

SELECT INPUTS		DATA INPUTS				OUTPUT ENABLE	OUTPUT
S <sub>0</sub>	S <sub>1</sub>	nI <sub>0</sub>	nI <sub>1</sub>	nI <sub>2</sub>	nI <sub>3</sub>	n $\bar{E}$	nY
X	X	X	X	X	X	H	L
L	L	L	X	X	X	L	L
L	L	H	X	X	X	L	H
H	L	X	L	X	X	L	L
H	L	X	H	X	X	L	H
L	H	X	X	L	X	L	L
L	H	X	X	H	X	L	H
H	H	X	X	X	L	L	L
H	H	X	X	X	H	L	H

74HC/HCT153

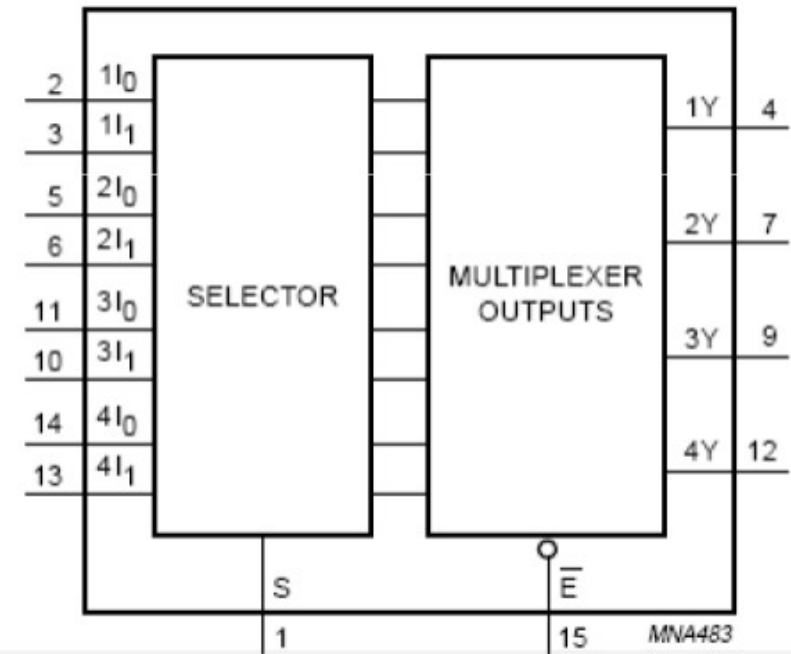

INPUT				OUTPUT
$\bar{E}$	S	nI <sub>0</sub>	nI <sub>1</sub>	nY
H	X	X	X	L
L	L	L	X	L
L	L	H	X	H
L	H	X	L	L
L	H	X	H	H

74AHC157

# Multiplexor en VHDL

- Esta es la descripción de un multiplexor 4:1 en VHDL:

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY mux4to1 IS
PORT ( w0, w1, w2, w3 : IN STD_LOGIC ;
      s : IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0) ;
      f : OUT STD_LOGIC ) ;
END mux4to1 ;


ARCHITECTURE a OF mux4to1 IS
BEGIN
WITH s SELECT
f <= w0 WHEN "00",
    w1 WHEN "01",
    w2 WHEN "10",
    w3 WHEN OTHERS ;
END a ;
```

# Aplicaciones: implementación de funciones con multiplexores

- La salida de un multiplexor se expresa siempre como suma de productos multiplicado por cada entrada.
- La expresión canónica de cualquier función es una suma de productos.
- Si utilizamos las señales de control como variables de entrada, podemos representar la expresión canónica de cualquier función.
- Podemos usar las entradas del multiplexor para completar los mintérminos con otra variable.
- La salida del multiplexor representará la función buscada.


 
# Aplicaciones: implementación de funciones con multiplexores




$x$	$y$	$z$	$F$	
0	0	0	0	
0	0	1	1	$F = z$
0	1	0	1	
0	1	1	0	$F = z'$
1	0	0	0	
1	0	1	0	$F = 0$
1	1	0	1	
1	1	1	1	$F = 1$

$$F = x'y'z + x'yz' + xyz' + xyz$$

# Implementación de funciones con multiplexores: función de 4 variables


$$F = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot D + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D + A \cdot B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + A \cdot B \cdot \bar{C} \cdot D + A \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} + A \cdot B \cdot C \cdot D$$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

 
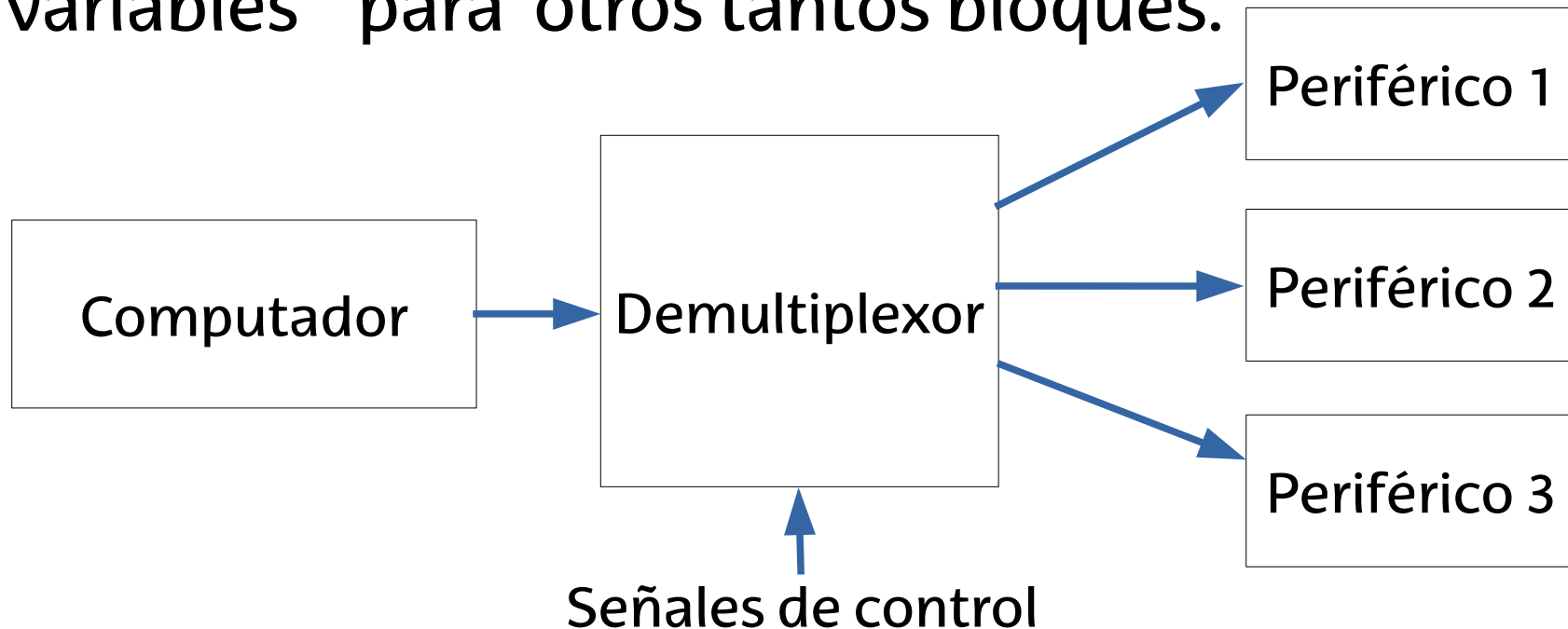
# Demultiplexor

- El demultiplexor se usa para direccionar una variable hacia una de entre varias funciones.
- Según el valor de una variable de control, se transfiere el valor de la variable a una de entre varias funciones.
- Las salidas del bloque serán nuevas variables para otros tantos bloques.



# Demultiplexor de 1 a 4



$E$	$S_1$	$S_0$	$D_0$	$D_1$	$D_2$	$D_3$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

$$D_0 = E \cdot S_1' \cdot S_0'$$

$$D_1 = E \cdot S_1' \cdot S_0$$

$$D_2 = E \cdot S_1 \cdot S_0'$$

$$D_3 = E \cdot S_1 \cdot S_0$$

  

# Demultiplexor en VHDL


- Esta es la descripción de un demultiplexor 1:4 en VHDL:

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY demux1to4 is
PORT(  w0, w1, w2, w3    : out std_logic;
      f                  : in  std_logic;
      s                  : in  std_logic_vector(1 downto 0));
END demux1to4;

ARCHITECTURE a OF demux1to4 IS
BEGIN
    w0<= f when s="00" else '0';
    w1<= f when s="01" else '0';
    w2<= f when s="10" else '0';
    w3<= f when s="11" else '0';
END a;
```

# Sistemas electrónicos basados en buses

 


# Puertas triestado


- Los buses son a menudo compartidos por varios bloques funcionales, pero el uso de una sola línea por dos bloques a la vez puede llevar a un cortocircuito.
- En ese caso, es preciso asegurar que sólo accedan al bus una pareja de bloques (emisor y receptor de la señal).
- La conexión de un bloque con el bus se puede cortar eléctricamente (alta impedancia) mediante una puerta triestado.



# Puertas triestado

 

 Puertas no inversoras (Entrada = Salida), señal de control de nivel alto y bajo.



Puertas inversoras (Entrada = Salida'), señal de control de nivel alto y bajo.



# Puerta triestado en VHDL

- Esta es la descripción en VHDL de una puerta triestado no inversora y señal de control a nivel alto:


```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY tri_st is
  PORT(  I    : out std_logic;
         S    : in  std_logic;
         K    : in  std_logic);
END tri_st;

ARCHITECTURE a OF tri_st IS
BEGIN
    I<= S when K='1' else 'Z';
END a;
```
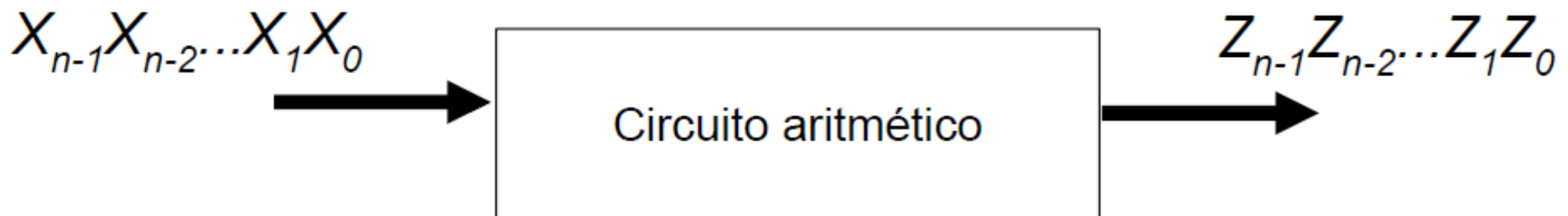
# Sistemas combinacionales aritméticos

- Los sistemas combinacionales aritméticos son aquéllos que usan números en entradas o salidas.
- Los números se representan mediante variables lógicas cuyos dos valores representan la cifra 0 o la cifra 1.
- Usaremos el sistema de numeración binaria, ya que sólo utiliza las cifras 0 y 1.
- Las variables numéricas se representan mediante una letra mayúscula y una serie de subíndices para diferenciar cada cifra binaria.



# Semisumador

- La suma aritmética de dos cifras binarias es una función lógica de dos variables.
- Para incluir todas las posibilidades de la suma, la respuesta son dos funciones: S (suma) y C (acarreo).


X	Y	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$\begin{array}{r} 0 \\ + 0 \\ \hline 00 \end{array}$$


$$\begin{array}{r} 0 \\ + 1 \\ \hline 01 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ + 1 \\ \hline 10 \end{array}$$

# Implementación del semisumador

 
 
$$(a) \begin{aligned} S &= xy' + x'y \\ C &= xy \end{aligned}$$




$$(b) \begin{aligned} S &= x \oplus y \\ C &= xy \end{aligned}$$

- Esta es la expresión algebraica de las dos funciones  $S$  y  $C$  de la suma.
- Para que sea práctica, debemos generalizarla a la suma de  $n$  bit.

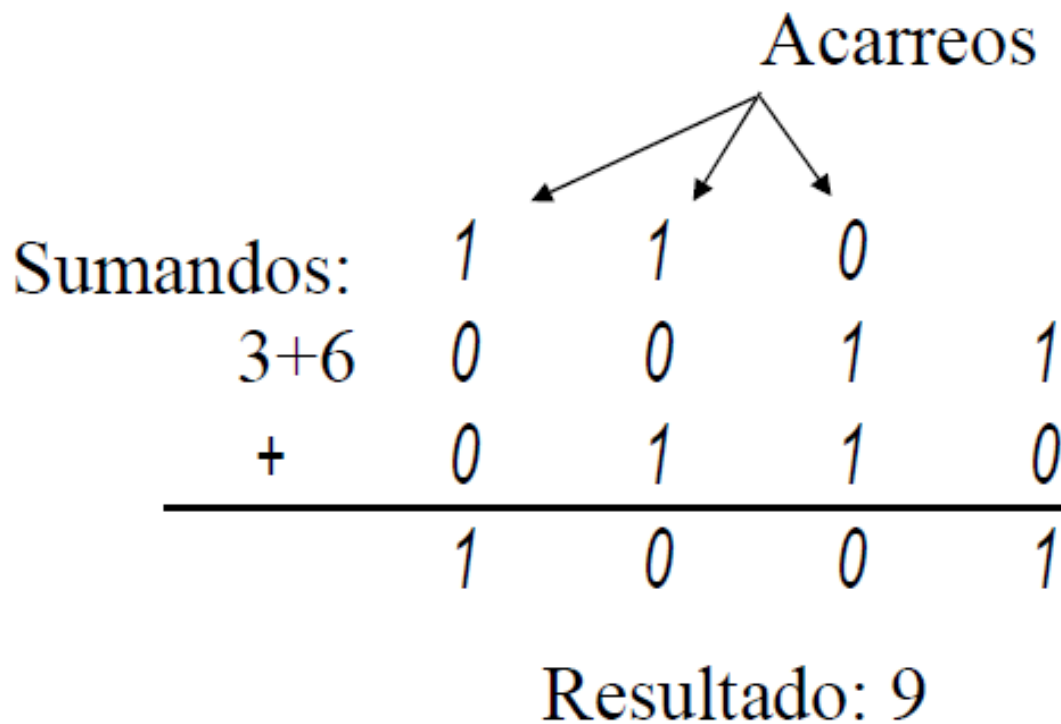
# Sumador completo

- Para realizar sumas de  $n$  bit, podemos realizar sumas de un bit para cada cifra de los dos sumandos.
- En cada cifra sumaremos dos bits de cada operando y el acarreo de la cifra anterior.
- Por ello definiremos la suma de tres operandos de un bit: sumador completo.



$X$	$Y$	$Z (C_{i-1})$	$S$	$C_i$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


# Implementación del sumador completo

 

$$\begin{cases} s = z \oplus (x \oplus y) \\ c_i = (x \cdot y) + (x \oplus y) \cdot z \end{cases}$$

La solución, obtenida de la tabla de la verdad de  $S$  y  $C$ , muestra que el sumador completo es la combinación de dos semisumadores.

# Sumador de cuatro bits

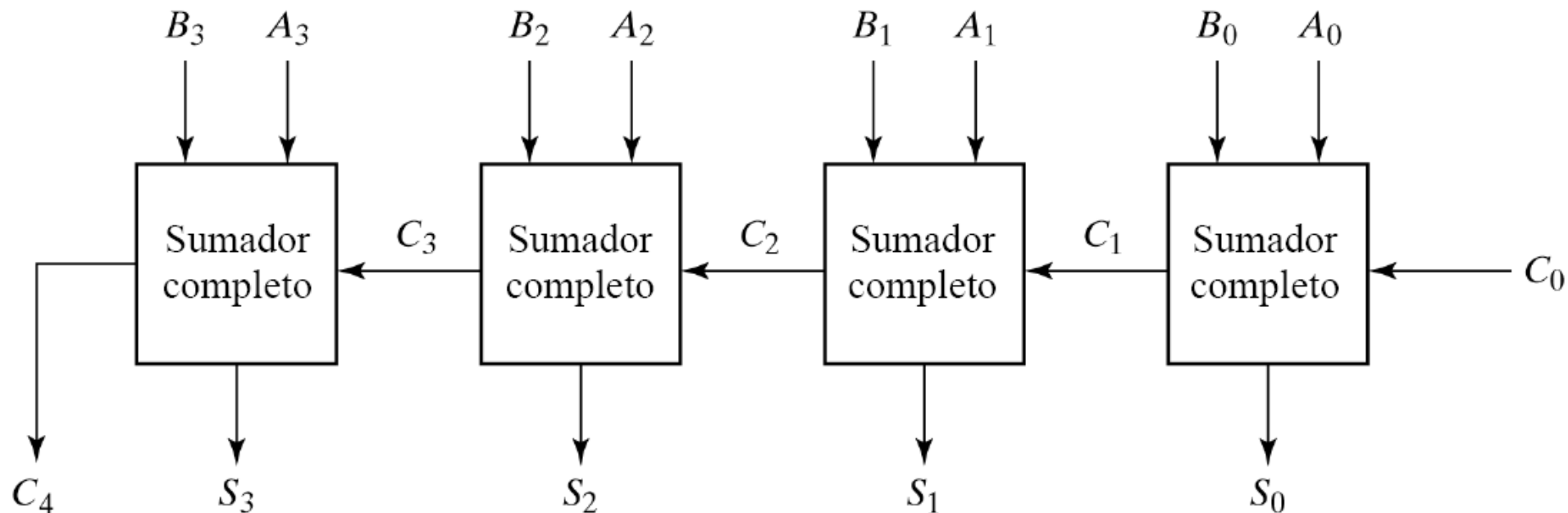

- Combinando  $n$  sumadores completos, se obtiene un sumador de  $n$  bit.
- Para obtener la última cifra  $S_{n-1}$ , hace falta el acarreo  $C_{n-1}$ , obtenido del bloque anterior, y éste del anterior a él  $\rightarrow$  Acumulación de retardos.

# Restador

- La resta binaria puede definirse del mismo modo que la suma binaria.
- Sin embargo, si el minuendo es menor que el sustraendo, produce un resultado negativo.
- En ese caso, la resta se realiza invirtiendo el orden de los operadores, y el resultado se marca como negativo con una cifra binaria añadida (0 si es positivo y 1 si es negativo).
- El sistema de resta en magnitud con signo añadido no se utiliza por emplear muchos más elementos que la suma.

$$\begin{array}{r} 0 \\ - 0 \\ \hline 00 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ - 0 \\ \hline 01 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ - 1 \\ \hline 0 \end{array}$$


$$\begin{array}{r} 0 \\ - 1 \\ \hline 11 \end{array}$$



# Resta en complemento a dos

- La resta en complemento a dos consiste en aplicar el complemento a dos al sustraendo, y luego realizar la suma:  $A - B = A + (-B)$ .
- La operación es  $2^n - B$ , y en la práctica consiste en sustituir 0s por 1s y viceversa (complemento a 1), y luego sumarle 1.
- El resultado es coherente con el sistema utilizado (si es negativo, está en complemento a dos) y permite unificar suma y resta en el mismo operador.
- Si el resultado es negativo, realizando la misma operación de complemento a dos, se obtiene la magnitud absoluta.
- Si el resultado es positivo, aparece siempre un acarreo en la última cifra, que descartamos.

# Restador-sumador de cuatro bits

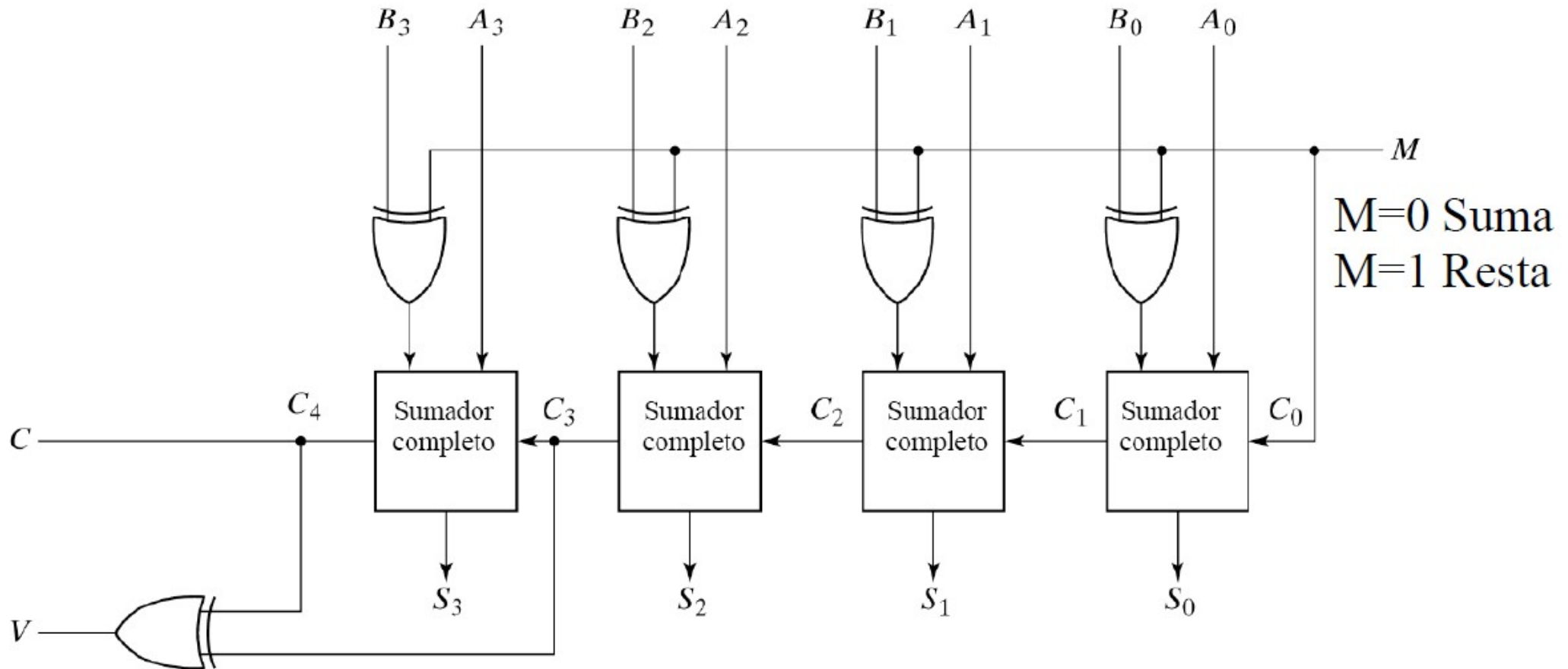

- La señal  $V$  indica si ha habido desbordamiento en la resta, es decir, si el resultado no se puede expresar en 4 bit.
- La señal  $C$  indica si ha habido desbordamiento en la suma.

# Sumador-restador de 4 bits en VHDL

- Esta es la implementación de un sumador-restador de 4 bits en VHDL:


```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
USE ieee.std_logic_unsigned.all ;

ENTITY restsumIS
PORT (  M      : IN  STD_LOGIC ;
       A, B    : IN  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) ;
       F      : OUT  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) ) ;
END restsum ;

ARCHITECTURE a OF restsum IS
BEGIN
PROCESS ( M, A, B )
BEGIN
    CASE M IS
        WHEN '0'      => F <= A+B ;
        WHEN OTHERS   => F <= A-B;
    END CASE ;
END PROCESS ;
END a ;
```

 
# Codificador

- El codificador produce como salida el número (código) correspondiente a la variable que está activada.
- Si el código es el binario natural, el número de entradas es  $2^n$ , siendo  $n$  el número de salidas.



# Codificador con prioridad

$D_0$	$D_1$	$D_2$	$D_3$	$x$	$y$	$v$
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
X	1	0	0	0	1	1
X	X	1	0	1	0	1
X	X	X	1	1	1	1

 

- Si se activan dos señales al mismo tiempo, la salida debe corresponder sólo a una, por lo que se establece prioridad entre las entradas.
- Normalmente, la entrada asociada al número mayor es la de mayor prioridad.
- La salida adicional  $V$  indica si hay alguna entrada activada.

# Codificador de 4 bit en VHDL

- Esta sería la descripción de un codificador con prioridad de 4 bit en VHDL:


```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY cod4to2 IS
PORT ( w   : IN      STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) ;
      y   : OUT      STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0) ;
      v   : OUT      STD_LOGIC ) ;
END cod4to2 ;


ARCHITECTURE a OF cod4to2 IS
BEGIN
y <= "11"      WHEN w(3) = '1' ELSE
    "10"      WHEN w(2) = '1' ELSE
    "01"      WHEN w(1) = '1' ELSE
    "00" ;
v <= '0'      WHEN w = "0000" ELSE '1' ;
END a;
```
 
# Decodificador

- El decodificador elige de entre varias funciones cuál se activa al aplicar en la variables de entrada el número (código) asignado a esa función.
- Este circuito tiene  $2^n$  salidas si  $n$  es el número de variables de entrada y el código es binario natural.




# Decodificador de 3 entradas

 

C	B	A	$O_7$	$O_6$	$O_5$	$O_4$	$O_3$	$O_2$	$O_1$	$O_0$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0


 
# Decodificador de 2 bit con entrada de habilitación



$E$	$A$	$B$	$D_0$	$D_1$	$D_2$	$D_3$
1	$X$	$X$	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0

$$D_0 = (E \cdot A \cdot B)'$$


$$D_1 = (E \cdot A \cdot B)'$$

$$D_2 = (E \cdot A \cdot B)'$$

$$D_3 = (E \cdot A \cdot B)'$$

Estas salidas son en nivel bajo, por lo que aparece negada cada función
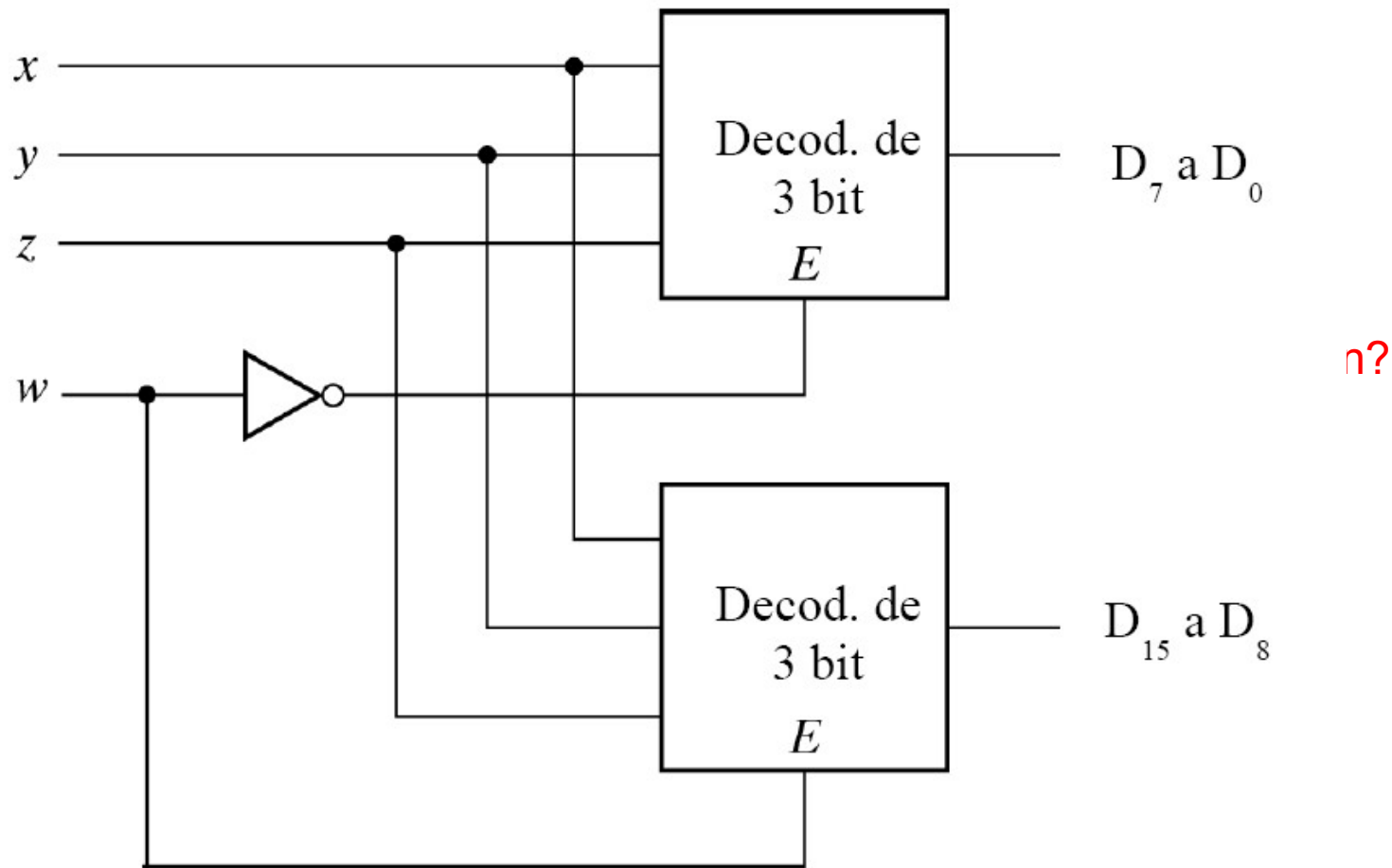
# Decodificador de 4 entradas mediante 2 decodificadores de 3 entradas



Este método se puede utilizar en cualquier bloque funcional (diseño jerárquico).

# Decodificador de 4 bits en VHDL


- Esta sería la descripción de un decodificador de 4 bits en VHDL:

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY dec2to4 IS
PORT ( w   : IN      STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0) ;
      y   : OUT     STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 3) ) ;
END dec2to4 ;

ARCHITECTURE a OF dec2to4 IS
BEGIN
WITH w SELECT
y <=  "1000" WHEN "00",
      "0100" WHEN "01",
      "0010" WHEN "10",
      "0001" WHEN "11",
      "0000" WHEN OTHERS ;
END a ;
```

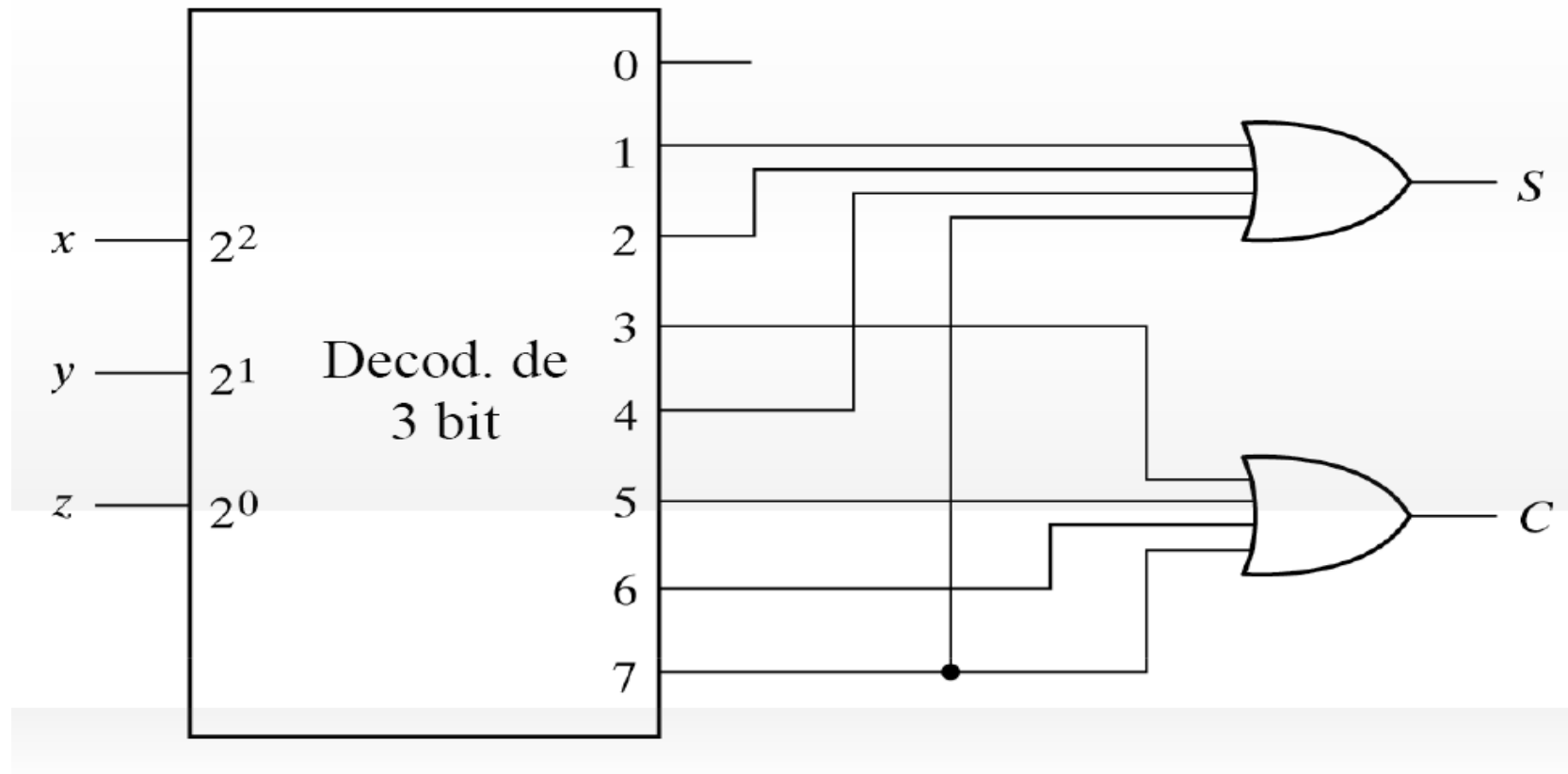
# Decodificador para implementación de funciones: sumador completo




Cada salida del decodificador es un mintermino, por lo que podemos usarla para representar cualquier expresión canónica, sumando las salidas correspondiente a minterminos de la función con una puerta OR.
 
# Convertidor de código

- Una aplicación típica de decodificador + codificador es el convertidor de código.
- Un dato numérico es introducido al decodificador para activar la salida correspondiente.
- La señal activada es la entrada para un codificador en otro código, obteniendo a la salida el dato codificado en el nuevo código.



# Display de 7 segmentos

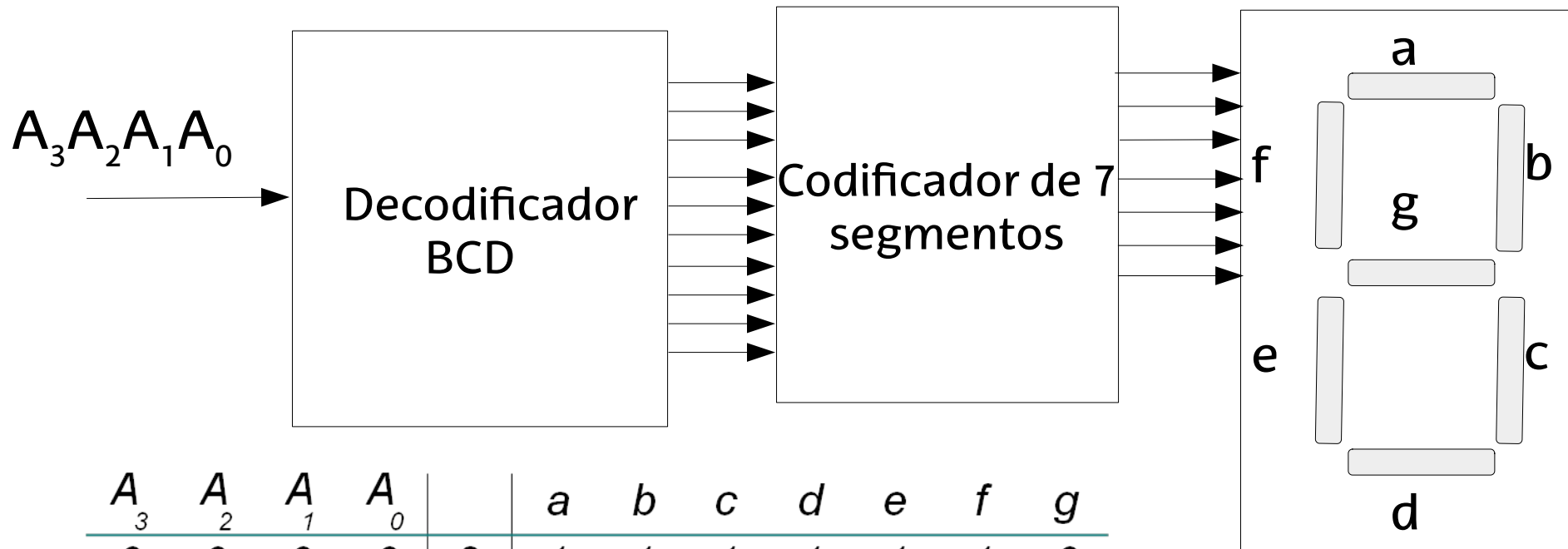

Display de 7 segmentos

$A_3$	$A_2$	$A_1$	$A_0$		$a$	$b$	$c$	$d$	$e$	$f$	$g$
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	2	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	3	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	4	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	5	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	6	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	7	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	8	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	9	1	1	1	1	0	1	1