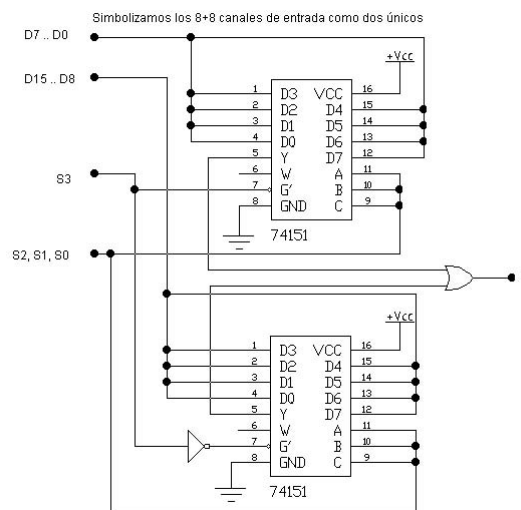


PDSD - Tema 3: Resolución de los Ejercicios

1. **Ejercicio 1:** Utiliza multiplexores 74151 y cualquier otra lógica necesaria para multiplexar 16 líneas de datos en una única línea de salida.

Un mux. 74151 presenta 8E/1S y 3 bits de Selección (8 a 1).



2. **Ejercicio 2:** Utilizando un MUX 4 a 1, implementa

$$f(a,b,c) = ab + ac.$$

Acudiendo al mapa de Karnaugh, la función canónica es:

$$f(a,b,c) = abc + \bar{a}bc + ab\bar{c}.$$

Sobre el mapa de Karnaugh, de la Figura 1, se muestra cuales han sido las simplificaciones de los minter para obtener la función a implementar.

 


Figura 1. Mapa de Karnaugh - Mux 4a1 genérico - Función implementada

Sabiendo que la función f del Mux 4a1 se expresa de la siguiente forma:

$$f = E_0 \bar{S}_1 \bar{S}_0 + E_1 \bar{S}_1 S_0 + E_2 S_1 \bar{S}_0 + E_3 S_1 S_0,$$

sobre la Tabla 1 siguiente se muestra la selección de variables para la implementación, escogiendo a, b como $S_1 S_0$ y c entrada al Mux.:

Tabla 1. Mux 4a1

a	b	c	f	Valor E_i
0	0	0	0	$E_0 = 0$
0	0	1	0	
0	1	0	0	$E_1 = 0$
0	1	1	0	
1	0	0	0	$E_2 = c$
1	0	1	1	
1	1	0	1	$E_3 = 1$
1	1	1	1	

Finalmente, la Figura 1 muestra la conexión de un Mux 4a1 para implementar la función propuesta.

3. **Ejercicio 3:** Utilizando un MUX de 8 a 1, implementa la función:

$$f = \sum m(1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15).$$

Teniendo en cuenta que es una función de 4 variables ($A_3 A_2 A_1 A_0$), se necesitará un Mux 8a1, dedicando 3 variables a la selección y la cuarta variable como posible entrada al Mux. La Tabla 2 muestra las diferentes agrupaciones y la Figura 2 muestra las conexiones a realizar en el Mux 8a1 para realizar la función propuesta:

 


Figura 2. Función implementada con Mux 8a1

Tabla 2. Mux 8a1

A_3	A_2	A_1	A_0	f	Valor E_i
0	0	0	0	0	$E_0 = A_0$
0	0	0	1	1	
0	0	1	0	1	$E_1 = \overline{A_0}$
0	0	1	1	0	
0	1	0	0	0	$E_2 = A_0$
0	1	0	1	1	
0	1	1	0	1	$E_3 = 1$
0	1	1	1	1	
1	0	0	0	1	$E_4 = \overline{A_0}$
1	0	0	1	0	
1	0	1	0	1	$E_5 = \overline{A_0}$
1	0	1	1	0	
1	1	0	0	1	$E_6 = 1$
1	1	0	1	1	
1	1	1	0	0	$E_7 = A_0$
1	1	1	1	1	

4. **Ejercicio 4:** Utilizando el decodificador 74154, implementa un circuito para decodificar un número de 5 bits. Determina la salida que se activa al introducir el código binario de entrada 10101.

Hay que encontrar la función f que se active a 1 cuando se dé la combinación de entradas 10101. Elaborando la tabla de verdad, según se muestra en la Tabla 3, pasamos a realizar las conexiones adecuadas en el dispositivo 74154 decodificador 4 a 16 que se muestran en la Figura 3.

Tabla 3. Decodificador 4a16

D_4	D_3	D_2	D_1	D_0	f
0	0	0	0	0	0
				
				
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0
				
1	0	1	0	1	1 (5)
				
1	1	1	1	1	0

 


Figura 3. Función implementada con Decodificador 4a16

5. **Ejercicio 5:** Utiliza el 74151 para implementar la función:

$$f = \sum m(0, 2, 4, 6).$$

La Tabla 4 muestra la función activa en los minterm requeridos y la Figura 4 muestra las conexiones en el CI 74151.

Tabla 4. Tabla de verdad de la función requerida

S_2	S_1	S_0	f
0	0	0	1 $D_0 = 1$
0	0	1	0 $D_1 = 0$
0	1	0	1 $D_2 = 1$
0	1	1	0 $D_3 = 0$
1	0	0	1 $D_4 = 1$
1	0	1	0 $D_5 = 0$
1	1	0	1 $D_6 = 1$
1	1	1	0 $D_7 = 0$

 


Figura 4. Conexiones del CI 74151 para la función $f = \sum m(0, 2, 4, 6)$.


6. **Ejercicio 6:** Utiliza el 74151 para implementar la función:

$$f = \Sigma m(0, 1, 2, 3, 4, 9, 13, 14, 15).$$

Sigue el mismo procedimiento que el empleado en el ejercicio 3.

 
7. **Ejercicio 7:** Dado un numero de 4 bit, diseña el circuito que sume “1” a este circuito.

Escogemos 4 bloques full-adder y realizamos el montaje de bloques, introduciendo “1” en el c_0 (carry inicial) del primer bloque. Un operando será el n° $A = a_3a_2a_1a_0$ y el otro operando será “0” en todos sus bits.



Podemos plantearlo de manera genérica con n bits: $A = a_{n-1}a_{n-2} \cdots a_1a_0$.

 Escogemos los n bloques full-adder y realizamos el montaje de bloques, del mismo modo que con 4 bits, introduciendo “1” en el c_0 del primer bloque. Un operando será el n° A y el otro operando será “0” en todos sus bits.



8. **Ejercicio 8:** Dadas dos variables de 4 bit positivas, diseña un restador ($A - B$) tal que la resta esté realizada en complemento a 2. El resultado puede ser positivo o negativo. Representa el resultado en valor absoluto y el signo se mostrara sobre un diodo led. Si el resultado es negativo, el diodo led estará encendido.

La primera consideración es que al ser números de 4 bits, y trabajar en complemento a 2, es necesario añadir un quinto bit (bit de signo) para poder realizar el complemento a 2 correctamente. Veamos un ejemplo:

Sean A y B las variables a operar, $R = A - B$, si $A = 0111$, es decir $A = 7$, y $B = 1111$, es decir, $B = 15$, el complemento a 1 de B es 0000 y el complemento a 2 es 0001 , por lo que $R = A - B = 0111 + 0001 = 1000$, es decir, $R = 8$, cuando debería ser $R = -8$.

Debemos añadir un bit más para la operación (bit de signo), tendremos $A = 00111$ y $B = 01111$, por lo que el complemento a 2 de B , será 10001 . Realizando la operación de suma, tenemos que $R = 00111 + 10001 = 11000$. como el bit de signo es 1, se trata de un número negativo, por lo que realizando el complemento a 2 tendríamos el valor absoluto e indicaremos que es negativo: $11000 \rightarrow 01000$, por lo tanto $R = -8$.

Una vez obtenido el valor de R , hay que determinar el signo con el fin de mostrar el valor absoluto de la operación. Si es negativo ($Signo = 1$) hay que volver a realizar el complemento a 2. El

resultado final se obtendrá a través de un multiplexor 2a1 de 4 bits por variable de entrada, siendo la señal de control el signo.

El esquema viene reflejado en la Figura 5:

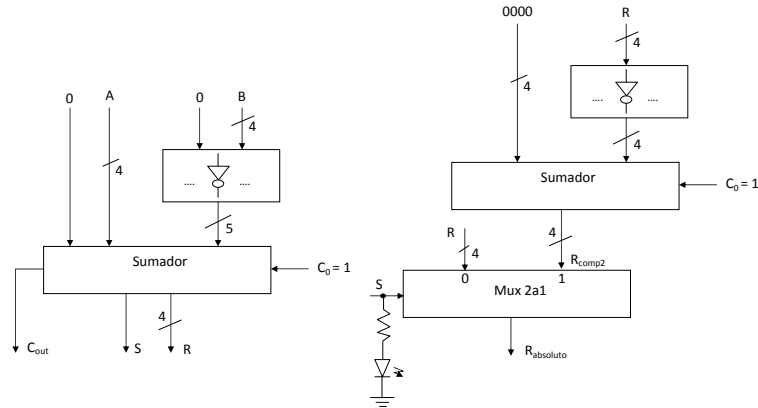


Figura 5. Restador del ejercicio 8

9. **Ejercicio 9:** Dado un número de 4 bits, obtener el resultado de su multiplicación por 2. Obtener, además, el resultado de su división por 2. Observando el *modus operandi* de la multiplicación por 2, efectúa las multiplicaciones por 3, 4 y 5.

Las operaciones a realizar son las siguientes:

$$N = A \times 2, N = A \div 2, N = A \times 3, N = A \times 4, \text{ y } N = A \times 5.$$

- $N = A \times 2$
 $N = (a_3 2^3 + a_2 2^2 + a_1 2^1 + a_0 2^0) \times 2 = a_3 2^4 + a_2 2^3 + a_1 2^2 + a_0 2^1$, observese que el n° se ha desplazado hacia la izquierda.
- $N = A \div 2$
 $N = (a_3 2^3 + a_2 2^2 + a_1 2^1 + a_0 2^0) \times 2^{-1} = a_3 2^{3-1} + a_2 2^{2-1} + a_1 2^{1-1} + a_0 2^{0-1}$
 $N = a_3 2^2 + a_2 2^1 + a_1 2^0 + a_0 2^{-1}$, observese que el n° se ha desplazado hacia la derecha, desapareciendo el término a_0 ya que estamos trabajando con números enteros.
- $N = A \times 3$
 $N = (a_3 2^3 + a_2 2^2 + a_1 2^1 + a_0 2^0) \times (2^1 + 2^0) = (a_3 2^4 + a_2 2^3 + a_1 2^2 + a_0 2^1) + (a_3 2^3 + a_2 2^2 + a_1 2^1 + a_0 2^0) =$
 $a_3 2^4 + (a_3 + a_2) 2^3 + (a_1 + a_2) 2^2 + (a_0 + a_1) 2^1 + a_0 2^0$
- $N = A \times 4$ y $N = A \times 5$: Siguen el mismo procedimiento, es decir, $4 = 2^2$ y $5 = 2^2 + 2^0$.

Podemos plantearlo de manera genérica con n bits: $A = a_{n-1} a_{n-2} \dots a_1 a_0$.

- $N = A \times 2$
 $N = (a_{n-1} 2^{n-1} + a_{n-2} 2^{n-2} + \dots + a_1 2^1 + a_0 2^0) \times 2 = a_{n-1} 2^n + a_{n-2} 2^{n-1} + \dots + a_1 2^2 + a_0 2^1$, observese que el n° se ha desplazado hacia la izquierda.
- $N = A \div 2$
 $N = (a_{n-1} 2^{n-1} + a_{n-2} 2^{n-2} + \dots + a_1 2^1 + a_0 2^0) \times 2^{-1} = a_{n-1} 2^{n-2} + a_{n-2} 2^{n-3} + \dots + a_2 2^{2-1} + a_1 2^{1-1} + a_0 2^{0-1}$
 $N = a_{n-1} 2^{n-2} + a_{n-2} 2^{n-3} + \dots + a_2 2^1 + a_1 2^0 + a_0 2^{-1}$, observese que el n° se ha desplazado hacia la derecha, desapareciendo el término a_0 ya que estamos trabajando con números enteros.

$$\blacksquare N = A \times 3$$

$$N = (a_{n-1}2^{n-1} + a_{n-2}2^{n-2} + \dots + a_12^1 + a_02^0) \times (2^1 + 2^0) = (a_{n-1}2^n + a_{n-2}2^{n-1} + \dots + a_12^2 + a_02^1) + (a_{n-1}2^{n-1} + a_{n-2}2^{n-2} + \dots + a_12^1 + a_02^0) = a_{n-1}2^n + (a_{n-1} + a_{n-2})2^{n-1} + \dots + (a_1 + a_2)2^2 + (a_0 + a_1)2^1 + a_02^0$$

10. **Ejercicio 10:** Dado un sistema de computación que realiza sus operaciones aritméticas de suma en binario natural, expresados los operandos en 4 bit, el resultado puede no ser directamente comprensible por un usuario. Para facilitar la labor de comprensión se deberá trasladar el resultado (binario natural) a BCD.

El planteamiento es realizar la suma en binario natural y posteriormente realizar la transformación a BCD.

Sean las variables A y B , la suma será $S = A + B$. Sabemos que el menor valor de la suma es $S = 0 + 0 = 0$ y el mayor valor es $S = 15 + 15 = 30$, es decir 11110, ya que la suma se realiza en binario natural. Estos resultados deben presentar una expresión final en BCD (S_{BCD}).

La casuística de la suma $S = A + B$ se presenta en la Tabla 5:

Tabla 5. Suma binaria y transformación a suma en BCD

S		S_{BCD}			$Factor$
0	00000	00	0000	0	+0
1	00001	00	0001	1	+0
...
9	01001	00	1001	9	+0
10	01010	01	0000	16	+6
...
19	10011	01	1001	25	+6
20	10100	10	0000	32	+12
...
29	11101	10	1001	41	+12
30	11110	11	0000	48	+18

El término $Factor$ muestra el valor que hay que sumar a la suma S para obtener el resultado en BCD ($S_{BCD} = S + Factor$). De esta Tabla, se extrae la siguiente casuística:

- Si $S \leq 9$, no hay que realizar ninguna transformación del resultado ($Factor = 0$) $\Rightarrow S_{BCD} = S + 0$.
- Si $10 \leq S \leq 19$, hay que transformar el resultado ($Factor = 6$) $\Rightarrow S_{BCD} = S + 6$.
- Si $20 \leq S \leq 29$, hay que transformar el resultado ($Factor = 12$) $\Rightarrow S_{BCD} = S + 12$.
- Si $S = 30$, hay que transformar el resultado ($Factor = 18$) $\Rightarrow S_{BCD} = S + 18$.

Veamos tres casos significativos:

$10 \leq S \leq 19$	01010	\rightarrow	01 0000	: Se observa que sumando 6 (110) a 10 (01010) se obtiene el equivalente BCD
	+110			
	010000			
$20 \leq S \leq 29$	10100	\rightarrow	10 0000	: Se observa que sumando 12 (1100) a 20 (10100) se obtiene el equivalente BCD
	+1100			
	100000			
$S = 30$	11110	\rightarrow	11 0000	: Se observa que sumando 18 (10010) a 30 (11110) se obtiene el equivalente BCD
	+10010			
	110000			

Para poder generar estos factores, hay que detectar qué números son $S \leq 9$, $10 \leq S \leq 19$, $20 \leq S \leq 29$, $S = 30$. Para ello podemos reflejar sobre un mapa de Karnaugh, de 5 variables, todos los posibles resultados que cumplan estos requisitos, como minterms. El resultado de la suma será $S_{BCD} = S_{BCD4}S_{BCD3}S_{BCD2}S_{BCD1}S_{BCD0}$ y un bit de carry C_{BCD} que es S_{BCD5} . Por cada caso se obtendrá un *Factor* que llamaremos F_a , F_b , F_c y F_d .

a) Si $S \leq 9 \Rightarrow F_a$

b) Si $10 \leq S \leq 19 \Rightarrow F_b$

c) Si $20 \leq S \leq 29 \Rightarrow F_c$

d) Si $S = 30 \Rightarrow F_d$

Sea $S = CS_3S_2S_1S_0$.

		S_1S_0						S_1S_0			
		00	01	11	10			00	01	11	10
S_3S_2	00	0001	0001	0001	0001	S_3S_2	00	0010	0010	0010	0010
	01	0001	0001	0001	0001		01	0100	0100	0100	0100
	11	0010	0010	0010	0010		11	0100	0100	X000	1000
	10	0001	0001	0010	0010		10	0100	0100	0100	0100
$C = 0$						$C = 1$					

En vez de confeccionar 4 tablas de Karnaugh, introducimos en la misma los minterm relativos a los 4 factores (funciones). Los minterm reflejados guardan la siguiente relación: $F_d F_c F_b F_a$, por lo tanto, después de realizar las agrupaciones de simplificación, por cada factor, tendremos que:

$$F_a = \bar{C}\bar{S}_3 + \bar{C}\bar{S}_2\bar{S}_1 = \bar{C}(\bar{S}_3 + \bar{S}_2\bar{S}_1)$$

- Es decir, si $S \leq 9$ entonces: $F_a = 1$ si nó $F_a = 0$.

$$F_b = \bar{C}\bar{S}_3S_2 + \bar{C}\bar{S}_3S_1 + C\bar{S}_3\bar{S}_2 = C\bar{S}_3(S_2 + S_1) + C\bar{S}_3\bar{S}_2$$

- Es decir, si $10 \leq S \leq 19$ entonces: $F_b = 1$ si nó $F_b = 0$.

$$F_c = C\bar{S}_3S_2 + CS_2\bar{S}_1 + CS_3\bar{S}_2 = C(S_3\bar{S}_2 + S_2S_1 + S_3\bar{S}_2)$$

- Es decir, si $20 \leq S \leq 29$ entonces: $F_c = 1$ si nó $F_c = 0$.

$$F_d = CS_3S_2S_1$$

- Es decir, si $S = 30$ entonces: $F_d = 1$ si nó $F_d = 0$.

De esta forma, al presentar dos valores la función F_i , podemos establecer que:

- Si $F_a = 1 \Rightarrow +0 \Rightarrow +00000 \Rightarrow 00000$
- Si $F_b = 1 \Rightarrow +6 \Rightarrow +00110 \Rightarrow 00F_bF_b0$
- Si $F_c = 1 \Rightarrow +12 \Rightarrow +01100 \Rightarrow 0F_cF_c00$
- Si $F_d = 1 \Rightarrow +18 \Rightarrow +10010 \Rightarrow F_d00F_d0$

Teniendo en cuenta estas agrupaciones y que cuando un factor esté activo, el resto no estará activo, al resultado del sumador se le sumará la función lógica $F = F_d F_c (F_b + F_c) (F_b + F_d) 0$. La Figura 6 muestra el esquema de bloques del sumador binario natural a BCD.

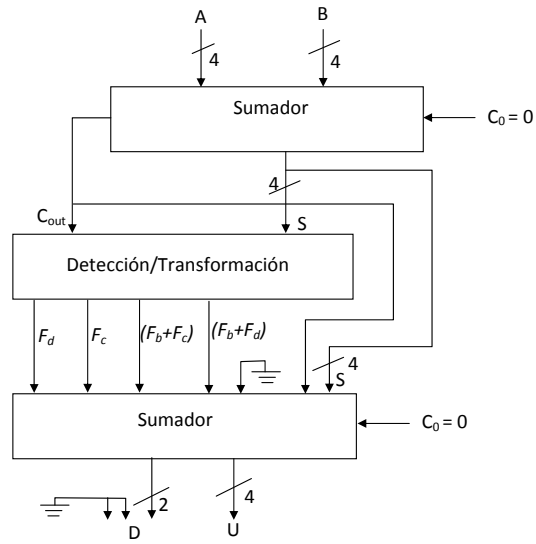


Figura 6. Sumador binario natural a BCD

El bloque Detección/Transformación, contiene las ecuaciones lógicas correspondientes a $F_d F_c F_b F_a$.